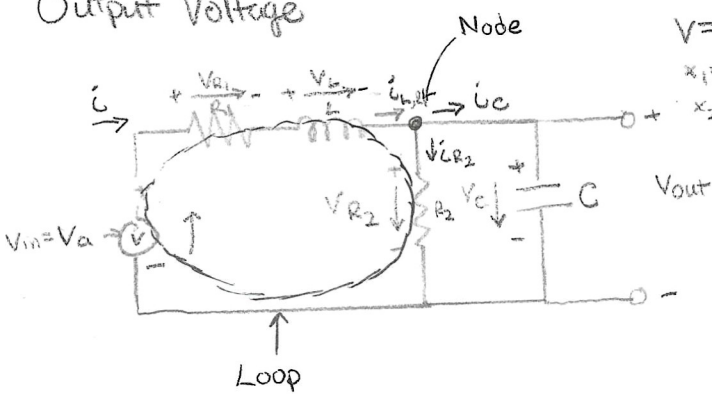


# Output Voltage



Since  $i_{R1} = i_L$ , just use  $i_L$

$V = IR$   
 $x_1 = i_L$   
 $x_2 = V_C$

$\Rightarrow \frac{25V^2}{3} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} V_L \\ \dot{x}_2 = \frac{dV_C}{dt} = \frac{1}{C} i_C \end{cases}$

$\Rightarrow$  Voltage eqn's

- $V_R = R i_R$
- $V_L = L \frac{di_L}{dt}$
- $V_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$

Current Eqn's

- $i_R = \frac{V_R}{R}$
- $i_L = \frac{1}{L} \int V_L dt$
- $i_C = C \frac{dV_C}{dt}$

$\therefore$  KHV<sub>Loop</sub>:  $V_{R1} + V_L + V_{R2} - V_a = 0 \Rightarrow V_L = V_a - V_{R1} - V_{R2} = V_a - R_1 i_L - V_C = U - R_1 x_1 - x_2$

KHC<sub>Node</sub>:  $i_L - i_{R2} - i_C = 0 \Rightarrow i_C = i_L - i_{R2} = i_L - \frac{V_C}{R_2} = x_1 - \frac{1}{R_2} x_2$

Let:

$y = V_{out} = V_C = V_{R2} = x_2$

$u = V_a = \text{input}$

$\boxed{SS} \Rightarrow \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_2 C} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$

$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} + 0 \cdot u$

$A \quad x + B u \quad C x + D$